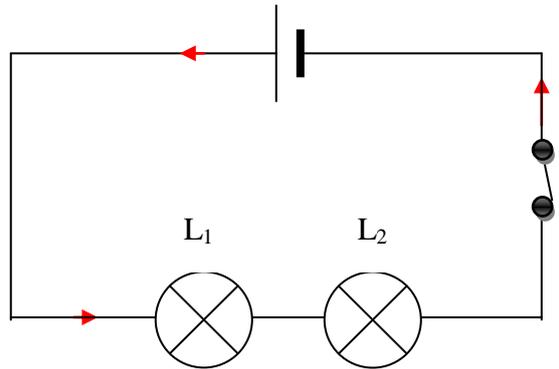


Fiche méthode 5 *Savoir rédiger la réponse à un exercice avec calculs*

Voici le montage ci-contre, la tension de L_1 vaut 6,2 V et celle de L_2 vaut 5,8 V, quelle la tension du générateur ?



Etapes	Méthode	Exemple
1	Rechercher ce que l'on doit calculer : <u>Ecrire l'inconnu</u>	Je cherche $U_G = ?$
2	<u>Inscrire les données utiles</u> de l'énoncé	Je sais que $U_{L1} = 6,2V$ $U_{L2} = 5,8V$
3	<u>Ecrire le nom de la loi</u> utilisée	J'applique la <u>loi d'additivité</u> car les deux lampes sont montées en série et que l'on étudie une tension,
4	<u>Ecrire la formule de la loi</u> énoncée et les <u>unités</u> des grandeurs	$U_G = U_1 + U_2 + \dots$ U en volt V (1, 2, etc... est le nombre de dipôle)
5	<u>Ecrire le calcul littéral</u> en appliquant la loi générale	Ici : $U_G = U_{L1} + U_{L2}$
6	<u>Ecrire le calcul numérique</u> en remplaçant par les valeurs	Alors : $U_G = 6,2 + 5,8$
7	<u>Résoudre, donner le résultat en soulignant</u> et en n'oubliant pas <u>l'unité !</u>	<u>$U_G = 12 V$</u>